
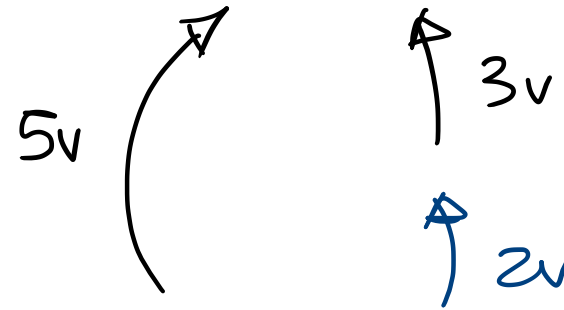


PILOTARE LED




⑥

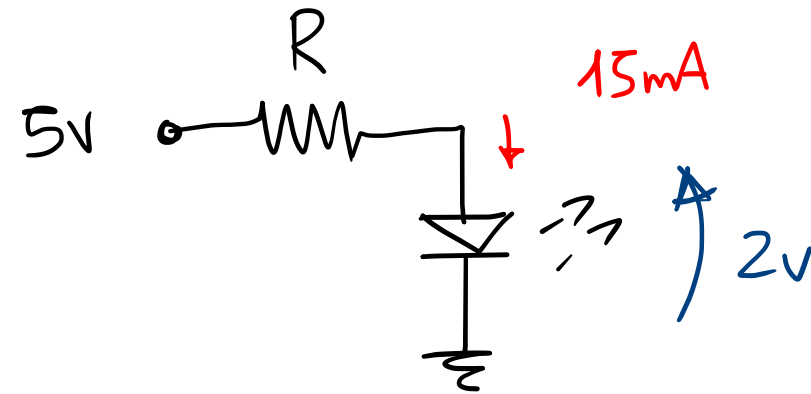

$$R = \frac{V}{I} = \frac{3\text{V}}{0,015} = 200\ \Omega$$

270 \rightarrow

①

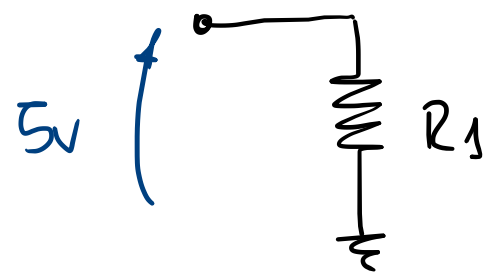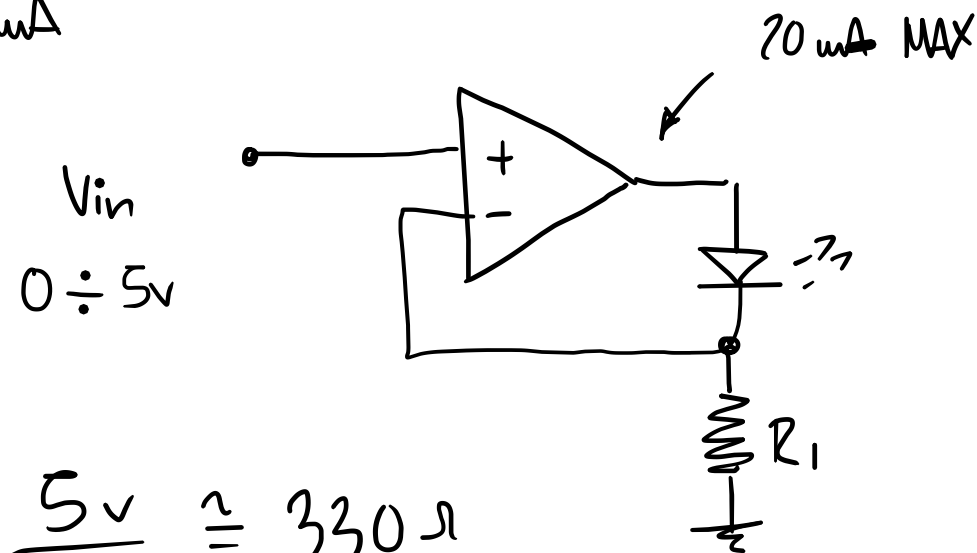
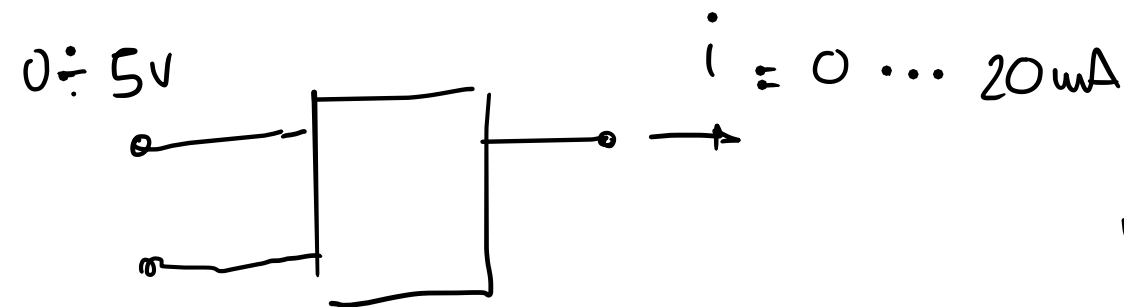


15mA


$$R = \frac{5\text{V}}{15\text{mA}} \approx 330\ \Omega$$

②

$0 \div 5V$

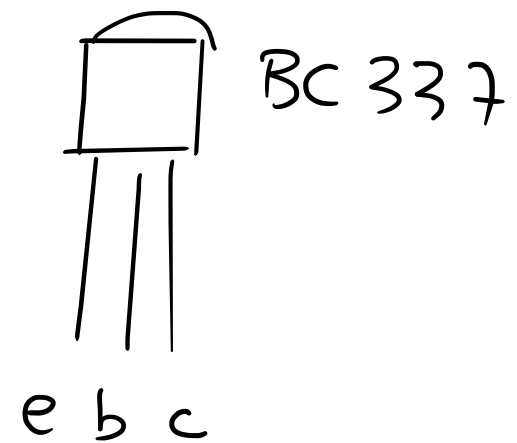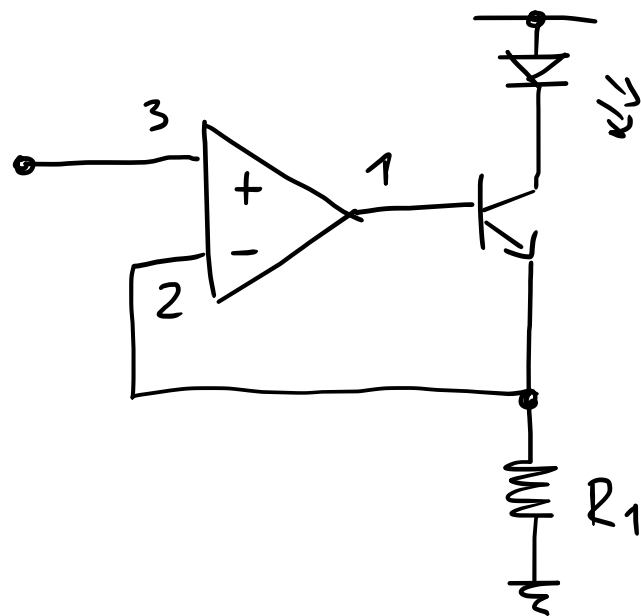

AD 708

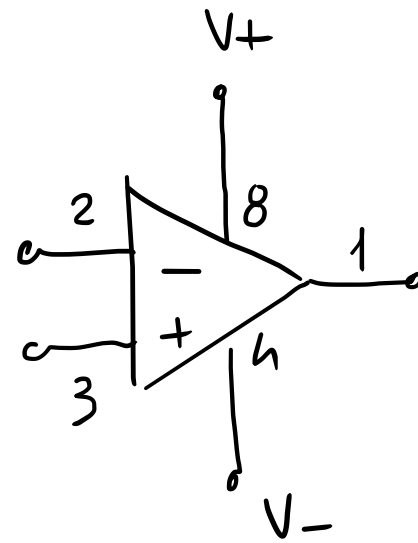

.